

Електрично кола са одсечком идеалног вода

Пример анализе коришћењем Лапласове трансформације

Задатак 2


Идеалан вод дужине D има примарне параметре C' и L' . Вод је без почетне енергије, $R_1 = R_2 = Z_c$, а побуда је позната.

Одредити

(5) Карактеристичну импедансу вода Z_c , кашњење вода τ , излазни напон $u_2(t)$ и његов домен,

(5) улазни напон $u_1(t)$ и његов домен.

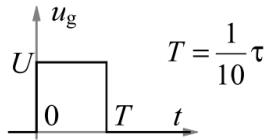
(5) Нацртати напоне $u_1(t)$ и $u_2(t)$ за $-\tau < t < 3\tau$ ако је побуда дата на слици



Обележити осе графика, координатни почетак, пресеке и додире графика са осама, и тачке екстремума.

Карактеристична импеданса вода је

Кашњење вода је

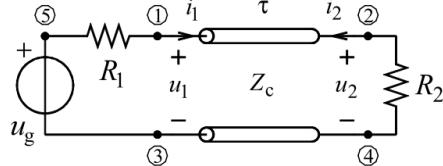

$$\begin{cases} u_1(t) = Z_c i_1(t) + Z_c i_2(t - \tau) + u_2(t - \tau) \\ u_2(t) = Z_c i_2(t) + Z_c i_1(t - \tau) + u_1(t - \tau) \end{cases}$$

Излазни напон $u_2(t)$ и његов домен су

Улазни напон $u_1(t)$ и његов домен су

График напона $u_1(t)$ и $u_2(t)$ је

Решавање електричног кола са идеалним одсечком вода коришћењем Лапласове трансформације

Приказ грчких слова

$$\left[\begin{array}{l} \text{Tau} := ` \& tau; `; \\ \tau \end{array} \right]$$

Увођење претпоставки за параметре електричног кола

$$\left[\text{assume}(Zc > 0 \text{ and } R1 > 0 \text{ and } R2 > 0 \text{ and } Tau > 0 \text{ and } T > 0) \right]$$

Замена параметара електричног кола

$$\left[\begin{array}{l} \text{zamena} := \{R1 = Zc, R2 = Zc, \\ \text{Ug} = \text{laplace}(U * (\text{heaviside}(t) - \text{heaviside}(t-T)), t, s) \} \\ \left\{ R1 = Zc, R2 = Zc, Ug = -U \left(\frac{e^{-Ts}}{s} - \frac{1}{s} \right) \right\} \end{array} \right]$$

Вредности параметара електричног кола

$$\left[\begin{array}{l} \text{vrednosti} := \{Zc = 50, R1 = 50, R2 = 50, T = 1e-3, U = 1, Tau = 5e-3\} \\ \{R1 = 50, R2 = 50, U = 1, Zc = 50, \tau = 0.005, T = 0.001\} \end{array} \right]$$

Једначине електричног кола у домену Лапласове трансформације

$$\left[\begin{array}{l} \text{jednacine} := \{ \\ \text{U1} = Zc * I1 + Zc * I2 * \exp(-s * Tau) + U2 * \exp(-s * Tau), \\ \text{U2} = Zc * I2 + Zc * I1 * \exp(-s * Tau) + U1 * \exp(-s * Tau), \\ \text{Ug} = \text{U1} + R1 * I1, \\ \text{U2} = -R2 * I2 \\ \} \\ \{ \text{Ug} = \text{U1} + I1 \text{ R1}, \text{U1} = I1 \text{ Zc} + \text{U2} e^{-\tau s} + I2 \text{ Zc} e^{-\tau s}, \text{U2} = I2 \text{ Zc} + \text{U1} e^{-\tau s} + I1 \text{ Zc} e^{-\tau s}, \text{U2} = -I2 \text{ R2} \} \end{array} \right]$$

Променљиве електричног кола

$$\left[\begin{array}{l} \text{promenjlive} := \{U1, I1, U2, I2\}; \\ \{I1, I2, U1, U2\} \end{array} \right]$$

Налажење променљивих електричног кола

$$\left[\begin{array}{l} \text{resenje} := \text{linsolve}(\text{jednacine}, \text{promenjlive}); \\ \left[\begin{array}{l} I1 = \frac{\text{Ug} \text{ Zc} - \text{R2} \text{ Ug} + \text{R2} \text{ Ug} e^{2 \tau s} + \text{Ug} \text{ Zc} e^{2 \tau s}}{\sigma_1}, \text{I2} = -\frac{2 \text{ Ug} \text{ Zc} e^{\tau s}}{\sigma_1}, \text{U1} = \frac{\text{Ug} \text{ Zc} \left(\text{R2} - \text{Zc} + \text{R2} e^{2 \tau s} + \text{Zc} e^{2 \tau s} \right)}{\sigma_1}, \\ \text{U2} = \frac{2 \text{ R2} \text{ Ug} \text{ Zc} e^{\tau s}}{\sigma_1} \end{array} \right] \end{array} \right]$$

where

$$\sigma_1 = \text{R1} \text{ Zc} - \text{R1} \text{ R2} + \text{R2} \text{ Zc} + \text{Zc}^2 e^{2 \tau s} - \text{Zc}^2 + \text{R1} \text{ R2} e^{2 \tau s} + \text{R1} \text{ Zc} e^{2 \tau s} + \text{R2} \text{ Zc} e^{2 \tau s}$$

Комплексни представник за напон U1 у домену Лапласове трансформације

$$\left[\begin{array}{l} \text{U1} | \text{resenje} | \{R1 = Zc, R2 = Zc\} \\ \frac{\text{Ug}}{2} \end{array} \right]$$

Комплексни представник за напон U2 у домену Лапласове трансформације

$$\left[\begin{array}{l} U_2 | \text{resenje} | \{ R1=Z_C, R2=Z_C \} \\ \frac{U g e^{-\tau s}}{2} \end{array} \right]$$

Напон u_1 у временском домену


$$\left[\begin{array}{l} u_1(t) := i \text{laplace}(U_1 | \text{resenje} | \text{zamena}, s, t) \\ \frac{U}{2} - \frac{U \text{heaviside}(t-T)}{2} \end{array} \right]$$

Напон u_2 у временском домену

$$\left[\begin{array}{l} u_2(t) := i \text{laplace}(U_2 | \text{resenje} | \text{zamena}, s, t) \\ \frac{U \text{heaviside}(t-\tau)}{2} - \frac{U \text{heaviside}(t-T-\tau)}{2} \end{array} \right]$$

Приказ напона u_1 у функцији времена

```
plotfunc2d(u1(t) | vrednosti, t=0..7e-3,
           Scaling=Automatic,
           AxesTitles = ["t [s]", "u1 [V]"],
           AxesTitleFont = ["Times New Roman", 12, Bold],
           GridVisible = TRUE,
           TicksLabelFont = ["Times New Roman", 12])
```

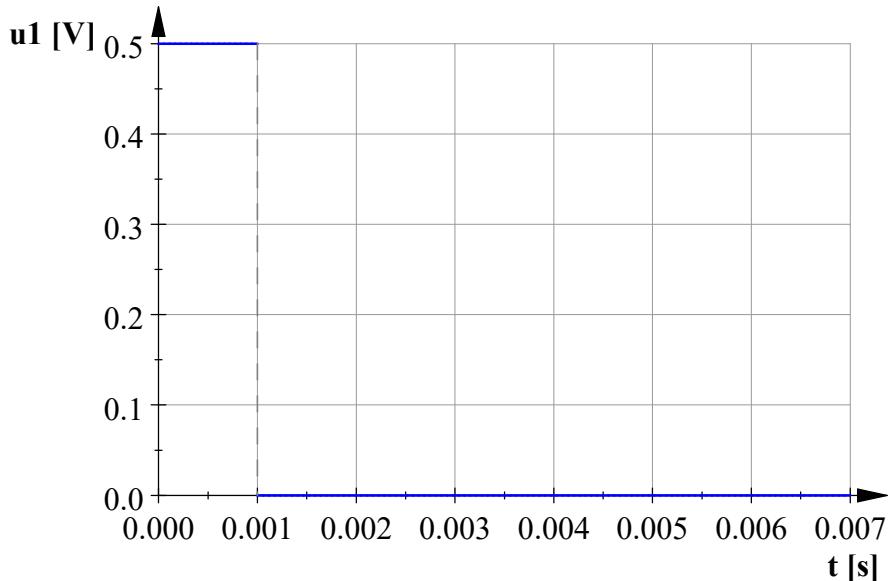

Приказ напона u_2 у функцији времена

```
plotfunc2d(u2(t) | vrednosti, t=0..7e-3,
           Scaling=Automatic,
           AxesTitles = ["t [s]", "u2 [V]"],
           AxesTitleFont = ["Times New Roman", 12, Bold],
           GridVisible = TRUE,
           TicksLabelFont = ["Times New Roman", 12])
```

